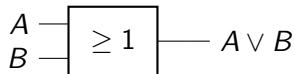


Boolean Functions

OR-
Gatter




A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND-
Gatter



A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOT-
Gatter

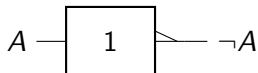

XOR-
Gatter

